
 


실습 1





다음 회로의 동작을 확인하시오

 1. Quartus로 Clock의 주기에 따른 D flip-flop과 Latch 의 Qout의 출력을 확인하시오

① Latch (Asynchronous) 동작 결과를 보고 그 이유를 간단하게 서술하시오




    ② D Flip-Flop (Synchronous) 동작 결과를 보고 그 이유를 간단하게 서술하시오



Schematic에서 A 클릭하면 글씨 써집니다 영어로

 
write in 1~2 line why the Q output comes out like this.



예시

실습 2


다음 회로의 동작을 확인하시오.

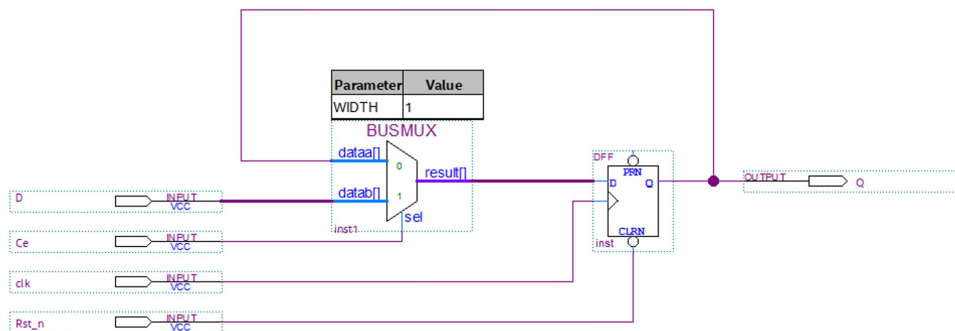

- primitives
 - buffer
 - logic
 - other
 - pin
- storage
 - dff

D Flip-Flop schematic

① Clock Synchronous

 

- c:/intelfpga_lite/20.1/quartus/li
 - megafuncions
 - IO
 - arithmetic
 - gates
 - busmux


Mux schematic




설명용

실습 3

다음 회로의 동작을 확인하시오 (shift register)

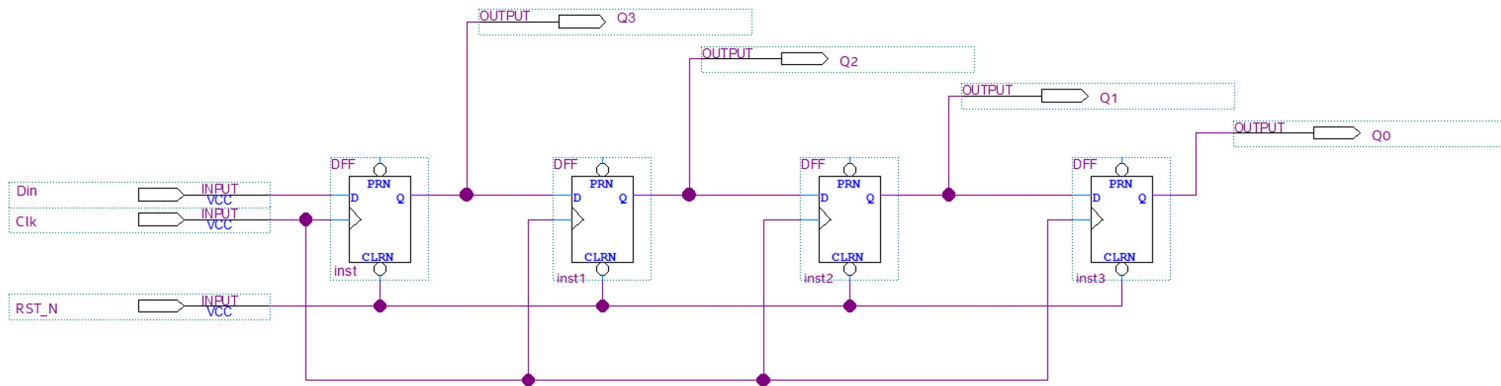

① Clock Synchronous

 


실습 4

아래 기능을 만족하는 4bit Register를 구현하시오

입력 : Ce, [3:0] Din, CLK, RST

출력 : [3:0] Dout

Ce가 0이면 현재 값을 유지하고,
Ce가 1이면 [3:0] Din의 값으로 초기화되는 4bit Register

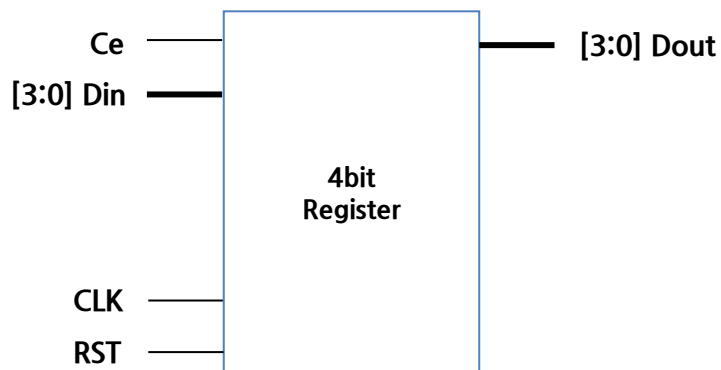

실습 5

아래 기능을 만족하는 4bit x 2 Shift Register를 구현하시오

입력 : Ce, [3:0] Din, CLK, RST


출력 : [3:0] A, [3:0] B

Ce가 0이면 현재 값(Dout)을 유지하고,

Ce가 1이면 [3:0] Din의 값이 Shift 되는 4bit Register

B는 첫번째 레지스터의 출력 값(중간 값)

A는 두번째 레지스터의 출력 값(Shift Register의 결과 값)

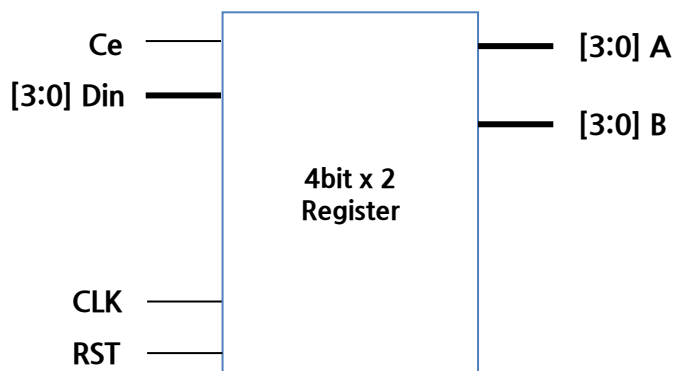


실습 6

아래 기능을 만족하는 회로를 완성하고 동작을 확인하시오


입력 : [9:0] Dec, CLK, RST, CE, Carry

출력 : [4:0] SUM

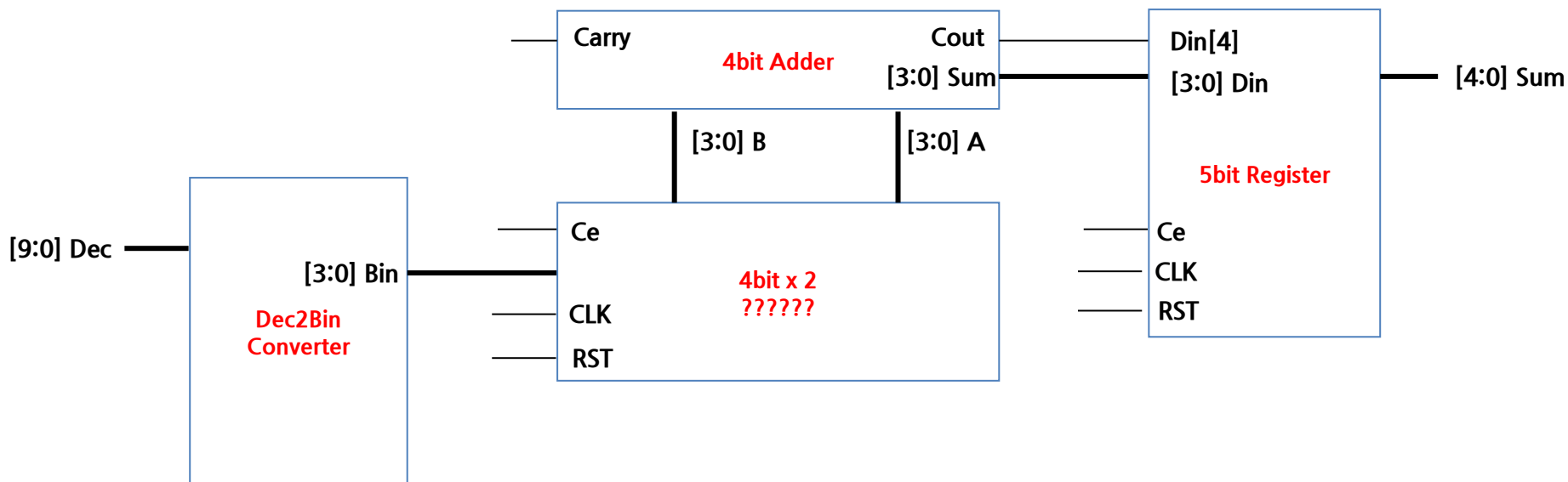
0~9에 해당하는 Dec 값을 2번 입력하면 해당 값을 더해서 저장하는 회로




참고사항

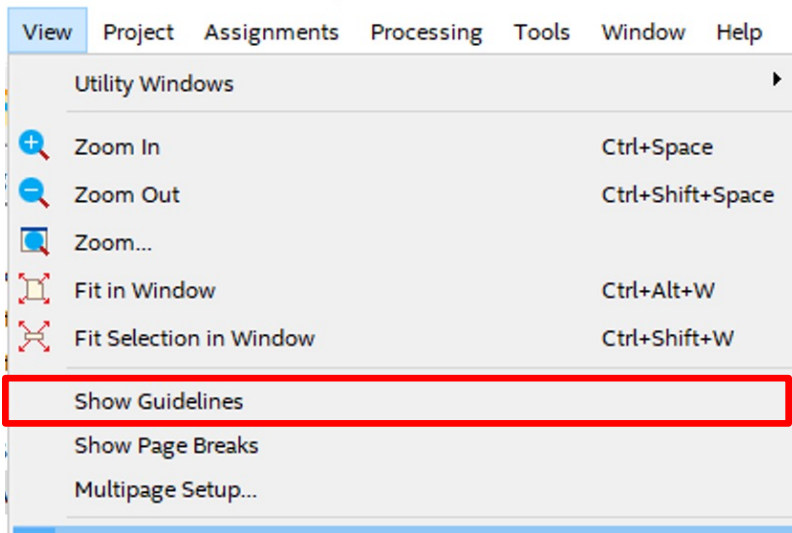

실선 없어집니다.

 

D Flip-Flop schematic

 


Mux schematic

Appendix(1)

Clock 주기 주는 방법

Simulation Waveform Editor - D:/week_4/quartus/thrid - thrid - [D:/week_4/quartu

File Edit View Simulation Help

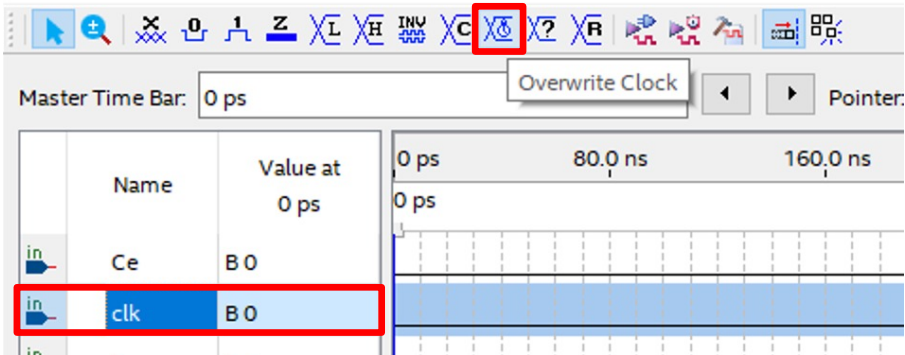

Clock

Base waveform on time period

Period: 20.0 ns


Offset: 0.0 ns

Duty cycle (%): 50

OK Cancel




 주의사항 : DFF 사용시에 CLRN(clear negative)의 신호 입력을
항상 1로 해야 데이터를 받음




Appendix(2)

Quartus BUSMUX

 


Mux schematic

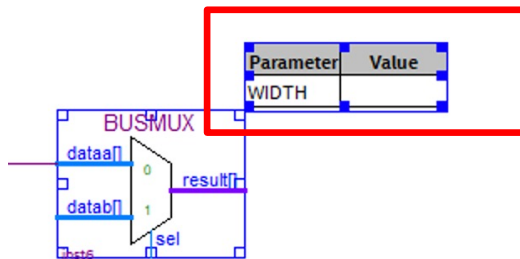

더블 클릭

Symbol Properties

 

위와 같이 설정시 2x1 mux 사용 가능

Appendix(3)

Quartus D Flip Flop

- primitives
 - buffer
 - logic
 - other
 - pin
- storage
 - dff

D Flip-Flop schematic

